 




软件开发环境国家重点实验室

State Key Laboratory of Software Development Environment



# 离散数学(1): 数理逻辑

Discrete Mathematics (1): Mathematical Logic

## 数字逻辑的逻辑基础

赵永望

[zhaoyw@buaa.edu.cn](mailto:zhaoyw@buaa.edu.cn)

北京航空航天大学 计算机学院



# 二进制数

- 在计算机系统中，数字表示为二进制数。二进制数每位数字是0或1，每位逢2进1。
- 通常有8位、16位、32位或64位二进制数。
- $a_{31\sim0}=1100110010101111100101110101010$
- 设 $a_{31}\dots a_1a_0$ 是32为二进制数，则二进制数与十进制数等值关系如下，
  - $(a_{31}\dots a_1a_0)_2 = a_{31} \times 2^{31} + \dots + a_1 \times 2 + a_0$










# 数字逻辑

- 数字逻辑是关于数字（二进制数）的逻辑运算、关系判断及操作的逻辑表示方法，以及物理实现。
- 数字逻辑主要有组合逻辑和时序逻辑。
- 数字逻辑部件
  - 组合逻辑设计，包括编码器、译码器、比较器、数据选择器、数据分配器、奇偶校验器、算术逻辑单元、乘法器、数据扩展器等。
  - 时序逻辑设计，包括计数器、寄存器、移位器等





# 物理基础

       

16个晶体管

6个晶体管

  

组合逻辑：与门、或门、非门  
与非门、或非门

存贮单元：SRAM、DRAM

时序逻辑：D触发器

# 功能的逻辑表达式一般方法

	$x_0$	...	$x_k$	...	$x_{m-1}$	$y$
0	0	0	0	0	0	...
...	...	...	...	...	...	...
k	1	0	0	1	0	1
...	...	...	...	...	...	...
$2^m-1$	1	...	1	1	1	...

- 若  $x_{i,j}=1$ , 则  $x'_{i,j}=x_k$ , 若  $x_{i,j}=0$ , 则  $x'_{i,j}=\neg x_{i,j}$
- 若  $y_k=1$ ,  $k=0,\dots,n$ , 则  $y_k=x'_{m-1,k}\wedge\dots\wedge x'_{0,k}$
- $y=y_0\vee\dots\vee y_n$
- 功能可以用真值表表达
- 所有逻辑运算都可以表达为  $\neg, \wedge, \vee$  的运算。



# 命题逻辑是数字逻辑基础

- 概念与逻辑表达式

- 数字逻辑部件功能用真值表表达
- 功能：输入与输出之间的关系。
- 结构：实现功能的逻辑表达式。

- 逻辑结构的一般构建方法：

- 给定功能真值表
- 命题逻辑方法求出 ( $\wedge$ 、 $\vee$ 、 $\neg$ ) 逻辑范式
- 构建逻辑部件（非门、与门、或门、寄存器）
- Verilog等软件实现
  - 门级、数据流、行为级



# Verilog设计方法问题

- Verilog HDL是一种硬件描述语言
  - 以文本形式来描述数字系统硬件的结构和行为的语言
  - 表示逻辑表达式，逻辑电路图
  - 表示数字逻辑系统所完成的逻辑功能
- Verilog的基本语法与C语言相近的硬件描述语言
  - 具备C语言的设计人员能够很快掌握Verilog硬件描述语言



# 描述方式

- VerilogHDL数字设计与综合 (Samir Palnitkar)
- 行为级 (算法)
  - 逻辑功能与算法的描述
- 数据流级
  - 通过说明数据的流程对模块描述
- 门级
  - 用逻辑门及其相互关系设计模块
- 开关级
  - 用开关、存储节点及其相互关系设计模块







# 按位逻辑运算

- 设 $a_{31-1\sim 0}$ ,  $b_{31\sim 0}$ 是32位二进制数, 二进制数逻辑运算是按位做非、与、或以及异或运算, 运算记为 $\sim$ 、 $\&$ 、 $|$ 、 $\wedge$ , 即
- $\sim a_{31\sim 0} = (\sim a_k)_{31\sim 0}$
- $\underline{a_{31\sim 0}} \& \underline{b_{31\sim 0}} = (\underline{a_k} \& \underline{b_k})_{31\sim 0}$
- $\underline{a_{31\sim 0}} | \underline{b_{31\sim 0}} = (\underline{a_k} | \underline{b_k})_{31\sim 0}$
- $\underline{a_{31\sim 0}} \wedge \underline{b_{31\sim 0}} = (\underline{a_k} \wedge \underline{b_k})_{31\sim 0}$



# 编码器（七段数码管）

a	b	c	d	e	f	g	码
1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	3
0	1	1	0	0	1	1	4
1	0	1	1	0	1	1	5
1	0	1	1	1	1	1	6
1	1	1	0	0	0	0	7
1	1	1	1	1	1	1	8
1	1	1	1	0	1	1	9
1	1	1	0	1	1	1	A
0	0	1	1	1	1	1	B
1	0	0	1	1	1	0	C
0	1	1	1	1	0	1	D
1	0	0	1	1	1	1	E
1	0	0	0	1	1	1	F

  

# 3线—8线译码器功能表（因变量关系）

- 译码器的输入是一个二进制数 $X$ ，用 $X_{n-1}, \dots, X_1, X_0$ 表示，输出是二进制数 $2^n-1$ ，用 $Y_{2^n-1}, \dots, Y_1, Y_0$ 表示。

输入			输出							
$X_2$	$X_1$	$X_0$	$Y_7$	$Y_6$	$Y_5$	$Y_4$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

## 一般性方法求逻辑表达式

- $Y_0 = \neg X_2 \wedge \neg X_1 \wedge \neg X_0$
- $Y_1 = \neg X_2 \wedge \neg X_1 \wedge X_0$
- $Y_2 = \neg X_2 \wedge X_1 \wedge \neg X_0$
- $Y_3 = \neg X_2 \wedge X_1 \wedge X_0$
- $Y_4 = X_2 \wedge \neg X_1 \wedge \neg X_0$
- $Y_5 = X_2 \wedge \neg X_1 \wedge X_0$
- $Y_6 = X_2 \wedge X_1 \wedge \neg X_0$
- $Y_7 = X_2 \wedge X_1 \wedge X_0$

## 32位译码器

## Verilog程序



# 多路选择器 (5选1)

- 多路选择器是一种多路数据输入并且一路数据输出的逻辑部件

输入								输出
$C_2$	$C_1$	$C_0$	$a_k$	$b_k$	$c_k$	$d_k$	$e_k$	$y_k$
0	0	0	$D_{0k}$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	$D_{0k}$
0	0	1	$\times$	$D_{1k}$	$\times$	$\times$	$\times$	$D_{1k}$
0	1	0	$\times$	$\times$	$D_{2k}$	$\times$	$\times$	$D_{2k}$
0	1	1	$\times$	$\times$	$\times$	$D_{3k}$	$\times$	$D_{3k}$
1	0	0	0	$\times$	$\times$	$\times$	$D_{4k}$	$D_{4k}$

## ■ 一般性方法求逻辑表达式

$$z_0 = \neg C_2 \wedge \neg C_1 \wedge \neg C_0$$

$$z_1 = \neg C_2 \wedge \neg C_1 \wedge C_0$$

$$z_2 = \neg C_1 \wedge C_1 \wedge \neg C_0$$

$$z_3 = \neg C_1 \wedge C_1 \wedge C_0$$

$$z_4 = C_1 \wedge \neg C_1 \wedge \neg C_0$$

## ■ 多路选择器

## ■ Verilog程序

$$Y_k = z_4 \wedge e_k \vee z_3 \wedge d_k \vee z_2 \wedge c_k \vee z_1 \wedge b_k \vee z_0 \wedge a_k$$



# 二进制加法运算

- $S_0 = A_0 + B_0$ , 被加数位 $A_0$ , 加数位 $B_0$ 以及进位位 $C_{-1}$ , 输出有和数位 $S_0$ 和进位位 $C_0$ 。 $A_0$ ,  $B_0$ 和 $C_{-1}$ 按二进制数相加, 产生的二进制数的位 $2^0$ 为 $S_0$ , 位 $2^1$ 为 $C_0$ 。

输入			输出	
$A_0$	$B_0$	$C_{-1}$	$S_0$	$C_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S_0 = \sim A_0 \& \sim B_0 \& C_{-1} | \sim A_0 \& B_0 \& \sim C_{-1} | A_0 \& \sim B_0 \& \sim C_{-1} | A_0 \& B_0 \& C_{-1}$$
$$C_0 = \sim A_0 \& B_0 \& C_{-1} | A_0 \& \sim B_0 \& C_{-1} | A_0 \& B_0 \& \sim C_{-1} | A_0 \& B_0 \& C_{-1}$$



# 二进制加法运算

- $S_0 = \sim A_0 \& \sim B_0 \& C_{-1} | \sim A_0 \& B_0 \& \sim C_{-1} | A_0 \& \sim B_0 \& \sim C_{-1} | A_0 \& B_0 \& C_{-1}$
- $C_0 = \sim A_0 \& B_0 \& C_{-1} | A_0 \& \sim B_0 \& C_{-1} | A_0 \& B_0 \& \sim C_{-1} | A_0 \& B_0 \& C_{-1}$   
( $C_{-1}=0$ )
- $S_1 = \sim A_1 \& \sim B_1 \& C_0 | \sim A_1 \& B_1 \& \sim C_0 | A_1 \& \sim B_1 \& \sim C_0 | A_1 \& B_1 \& C_0$
- $C_1 = \sim A_1 \& B_1 \& C_0 | A_1 \& \sim B_1 \& C_0 | A_1 \& B_1 \& \sim C_0 | A_1 \& B_1 \& C_0$
- $S_2 = \sim A_2 \& \sim B_2 \& C_1 | \sim A_2 \& B_2 \& \sim C_1 | A_2 \& \sim B_2 \& \sim C_1 | A_2 \& B_2 \& C_1$
- $C_2 = \sim A_2 \& B_2 \& C_1 | A_2 \& \sim B_2 \& C_1 | A_2 \& B_2 \& \sim C_1 | A_2 \& B_2 \& C_1$
- $S_3 = \sim A_3 \& \sim B_3 \& C_2 | \sim A_3 \& B_3 \& \sim C_2 | A_3 \& \sim B_3 \& \sim C_2 | A_3 \& B_3 \& C_2$
- $C_3 = \sim A_3 \& B_3 \& C_2 | A_3 \& \sim B_3 \& C_2 | A_3 \& B_3 \& \sim C_2 | A_3 \& B_3 \& C_2$

■ 8位加法

■ 32位加法


■ ALU


 
# addr行为级实现

- 行为级描述简单
- 类似C程序设计语言
- 逻辑部件内部结构是黑盒，无法了解其逻辑结构
- 难于构建程序结构与物理逻辑结构的对应关系

```
module adder_behavioural_32_module(a,b,c00,sum,cn);  
input [31:0]a,b;  
input c00;  
output [31:0]sum;  
output [1:0]cn;  
  
    assign {cn,sum}=a+b+c00;  
endmodule
```





# addr门级实现



- 给出1位二进制加法真值表
- 给出1位二进制加法门级设计逻辑
- 给出32位加法器设计
- 程序结构与物理逻辑结构完全对应，易于理解与验证

输入			输出	
$A'_0$	$B'_0$	$C'_{-1}$	$S'_0$	$C'_0$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

```
module adder_ripple_1_module(ak,bk,ck0,sum,ck);
input ak,bk;
input ck0;
output sum;
output ck;

    assign ck=(ak|bk)&ck0|ak&bk;
    assign sum=ak|bk|ck0;
endmodule
```

```
module adder_ripple_32_module(Ain,Bin,c00,sum,cn);
input [31:0]Ain,Bin;
input c00;
output [31:0]sum;
output [1:0]cn;
wire [31:0]carryOut;
    adder_ripple_1_module adder0(Ain[0],Bin[0],c00,sum[0],carryOut[0]);
    adder_ripple_1_module adder1(Ain[1],Bin[1],carryOut[0],sum[1],carryOut[1]);
    adder_ripple_1_module adder2(Ain[2],Bin[2],carryOut[1],sum[2],carryOut[2]);
    adder_ripple_1_module adder3(Ain[3],Bin[3],carryOut[2],sum[3],carryOut[3]);
    adder_ripple_1_module adder4(Ain[4],Bin[4],carryOut[3],sum[4],carryOut[4]);
    adder_ripple_1_module adder5(Ain[5],Bin[5],carryOut[4],sum[5],carryOut[5]);
    adder_ripple_1_module adder6(Ain[6],Bin[6],carryOut[5],sum[6],carryOut[6]);
    adder_ripple_1_module adder7(Ain[7],Bin[7],carryOut[6],sum[7],carryOut[7]);
    adder_ripple_1_module adder8(Ain[8],Bin[8],carryOut[7],sum[8],carryOut[8]);
    adder_ripple_1_module adder9(Ain[9],Bin[9],carryOut[8],sum[9],carryOut[9]);
    adder_ripple_1_module adder10(Ain[10],Bin[10],carryOut[9],sum[10],carryOut[10]);
    adder_ripple_1_module adder11(Ain[11],Bin[11],carryOut[10],sum[11],carryOut[11]);
    adder_ripple_1_module adder12(Ain[12],Bin[12],carryOut[11],sum[12],carryOut[12]);
    adder_ripple_1_module adder13(Ain[13],Bin[13],carryOut[12],sum[13],carryOut[13]);
    adder_ripple_1_module adder14(Ain[14],Bin[14],carryOut[13],sum[14],carryOut[14]);
    adder_ripple_1_module adder15(Ain[15],Bin[15],carryOut[14],sum[15],carryOut[15]);
    adder_ripple_1_module adder16(Ain[16],Bin[16],carryOut[15],sum[16],carryOut[16]);
    adder_ripple_1_module adder17(Ain[17],Bin[17],carryOut[16],sum[17],carryOut[17]);
    adder_ripple_1_module adder18(Ain[18],Bin[18],carryOut[17],sum[18],carryOut[18]);
    adder_ripple_1_module adder19(Ain[19],Bin[19],carryOut[18],sum[19],carryOut[19]);
    adder_ripple_1_module adder20(Ain[20],Bin[20],carryOut[19],sum[20],carryOut[20]);
    adder_ripple_1_module adder21(Ain[21],Bin[21],carryOut[20],sum[21],carryOut[21]);
    adder_ripple_1_module adder22(Ain[22],Bin[22],carryOut[21],sum[22],carryOut[22]);
    adder_ripple_1_module adder23(Ain[23],Bin[23],carryOut[22],sum[23],carryOut[23]);
    adder_ripple_1_module adder24(Ain[24],Bin[24],carryOut[23],sum[24],carryOut[24]);
    adder_ripple_1_module adder25(Ain[25],Bin[25],carryOut[24],sum[25],carryOut[25]);
    adder_ripple_1_module adder26(Ain[26],Bin[26],carryOut[25],sum[26],carryOut[26]);
    adder_ripple_1_module adder27(Ain[27],Bin[27],carryOut[26],sum[27],carryOut[27]);
    adder_ripple_1_module adder28(Ain[28],Bin[28],carryOut[27],sum[28],carryOut[28]);
    adder_ripple_1_module adder29(Ain[29],Bin[29],carryOut[28],sum[29],carryOut[29]);
    adder_ripple_1_module adder30(Ain[30],Bin[30],carryOut[29],sum[30],carryOut[30]);
    adder_ripple_1_module adder31(Ain[31],Bin[31],carryOut[30],sum[31],carryOut[31]);
    assign cn[1]=carryOut[31];
    assign cn[0]=carryOut[30];
endmodule
```

  



# 程序设计描述方式的选择

- 虽然行为级描述简单，但是，内部逻辑结构是黑盒，难于构建程序结构与物理逻辑结构的显示映射。
- 虽然门级描述略繁琐，但是，其结构简单，并且易于构建程序结构与物理逻辑结构的显示映射。
- 门级描述能够比较好地培养硬件程序设计的基本思维方法与能力。





# 寄存器设计

```
module D_flipflop_1(clr, CP, D, Q);
input clr, CP;
input D;
output Q;
wire NQ, Q4, Q3, Q2, Q1;
wire S;


    assign S=1'b1;
    assign NQ=~(Q&Q4&clr);
    assign Q=~(NQ&Q3&S);
    assign Q2=~(Q4&D&clr);
    assign Q4=~(Q2&Q3&CP);
    assign Q3=~(Q1&CP&clr);
    assign Q1=~(Q2&Q3&S);

endmodule
```

D触发器  
原理图

 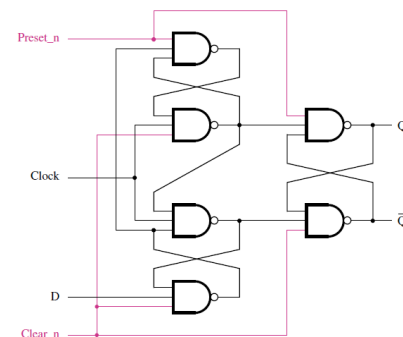


1位电路图

 

32位电路图

# 多路选择器设计

## • 32路选1

 


2路选1多路选择器 (1路选1模板)

```
module muxu3_module(x0,c0,x1,c1,x2,c2,y);
input [31:0]x0,x1,x2;
input c0,c1,c2;
output [31:0]y;

assign y=(x0&{32{c0}})|(x1&{32{c1}})|(x2&{32{c2}});

endmodule
```

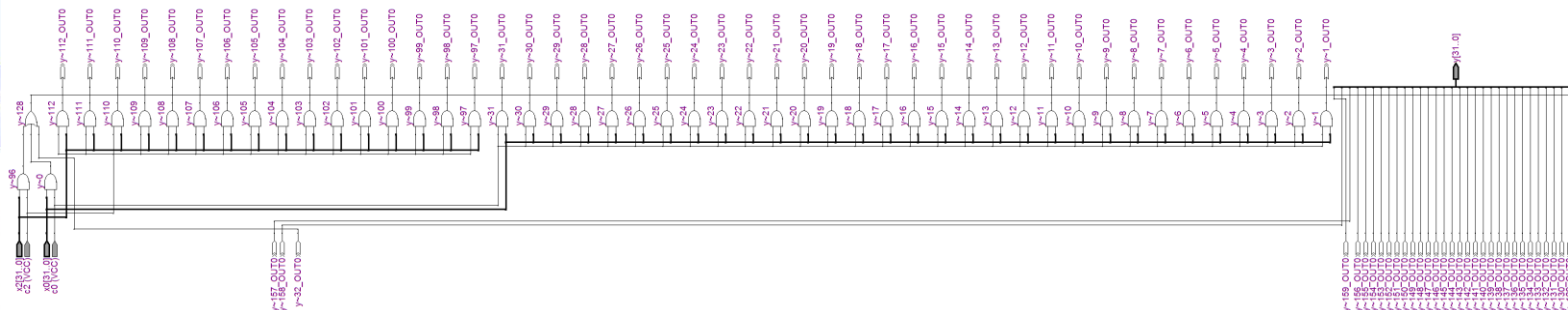


# and (or) ,xor

```
module and32_module(a,b,c);  
input [31:0] a,b;  
output [31:0] c;  
  
assign c=a&b;  
endmodule
```

```
module xor32_module(a,b,c);  
input [31:0] a,b;  
output [31:0] c;  
  
assign c=~a&b|a&~b;  
endmodule
```

- 按位二进制运算
- and
- or
- xor

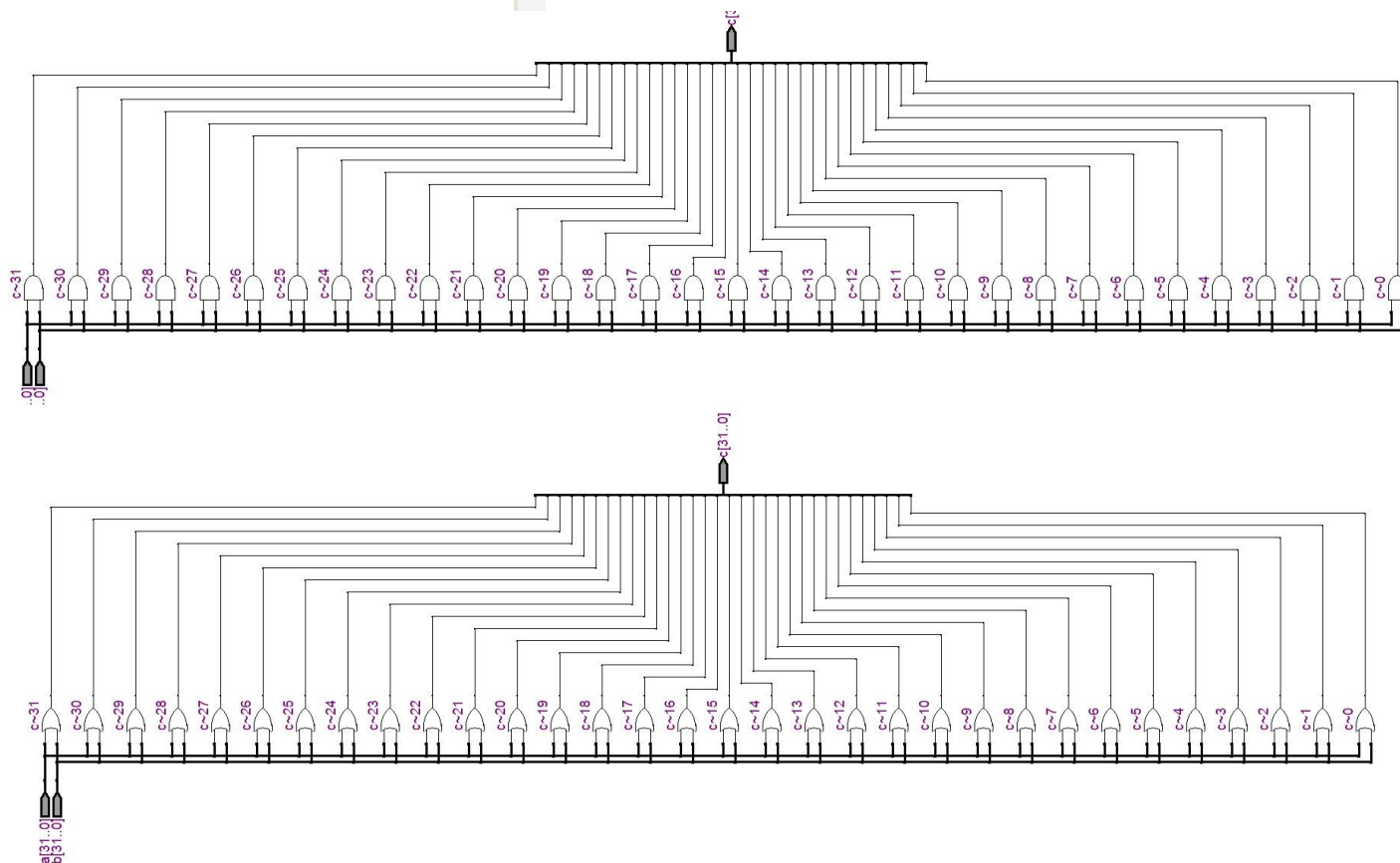

---

本节完!  
问题与解答?

